



Nodo A

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

$$\frac{12 - V_A}{1.8} + \frac{0 - V_A}{0.47} + \frac{V_B - V_A}{2.2} = 0$$

$$\frac{12 - V_A}{1.8} - \frac{V_A}{0.47} + \frac{V_B - V_A}{2.2} = 0 \quad (1)$$

Nodo B  $i_3 + i_4 + i_5 = 0$

$$\frac{V_A - V_B}{2.2} - \frac{V_B}{3.9} + \frac{8 - V_B}{1.5} = 0 \quad (2)$$

De la ecuación (1)

$$\frac{12.408 - 1.034 V_A - 3.96 V_A + 0.846 V_B - 0.846 V_B}{1.8612} = 0$$

$$-5.84 V_A + 0.846 V_B + 12.408 = 0$$

$$V_A = 0.145 V_B + 2.12 \quad (3)$$

③ en ②

$$\frac{2,12 - 0,855 V_B}{2,2} - \frac{V_B}{3,9} + \frac{8 - V_B}{1,5} = 0$$

$$\frac{-5V_B + 12,402 - 3,3V_B + 68,64 - 8,58V_B}{12,87} = 0$$

$$-5V_B + 12,402 - 3,3V_B - 68,64 - 8,58V_B = 0$$

$$-16,88V_B = -81,04$$

$$V_B = 4,80 \text{ V}$$

Entonces.

$$V_A = 0,145(4,80) + 2 \text{ A2}$$

$$V_A = 2,81 \text{ V}$$